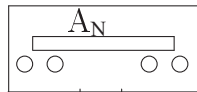


а)


Источник  
питания магнита

GPR




$K_N$

Электромагнит

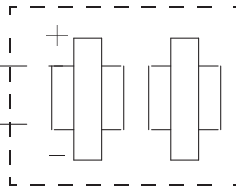

б)

Цифровой  
вольтметр  
В7-78/1

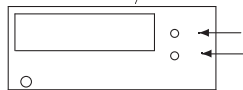


5

3

4

Блок  
управления

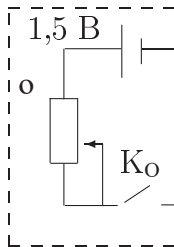

1,5 В

о

$K_0$

$A_0$


1

2

3

4

5

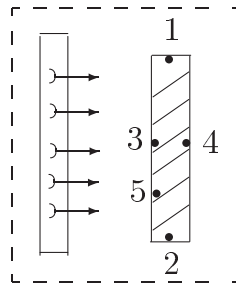

Образец  
с разъёмом